



MẪU BÁO CÁO

MẠCH NGUỒN MỘT CHIỀU

Họ và tên:

Lớp:

1. Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch nguồn một chiều thực tế:

2. Kết quả đo điện áp:

Điện áp sơ cấp biến áp U_1	Điện áp thứ cấp biến áp U_2 .	Điện áp sau mạch lọc U_3 .	Điện áp sau ổn áp U_4 .