



**BÁO CÁO THỰC HÀNH.**

**MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ DC ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA**

Họ và tên: .....

Lớp: .....

**1. Thiết kế mạch điều khiển động cơ một pha.**

| Sơ đồ nguyên lý | Sơ đồ lắp ráp |
|-----------------|---------------|
|                 |               |

**2. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.**

|                 |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $U_Q(V)$        | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| $U_{Ta} (V)$    |     |     |     |     |     |     |
| Tốc độ ( V/ ph) |     |     |     |     |     |     |

**3. Đánh giá kết quả thực hành.**